


## 描述

221074A01 是为产品 XL7026 制作的演示板, 用于 DC16V~90V 输入, 输出 15V, 输出最大 0.3A 的应用演示, 最高转换效率可以达到 90%以上。

XL7026 是开关降压型 DC-DC 转换芯片, 最高输入电压 100V; 固定开关频率 150KHz, 可减小外部元器件尺寸。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率, 输出电压支持 1.25V 至 20V 之间任意调节。芯片内部集成过流保护、短路保护等可靠性模块。

XL7026 为 SOP8-EP 封装, 采用标准外部元器件, 应用灵活。

## DEMO 原理图

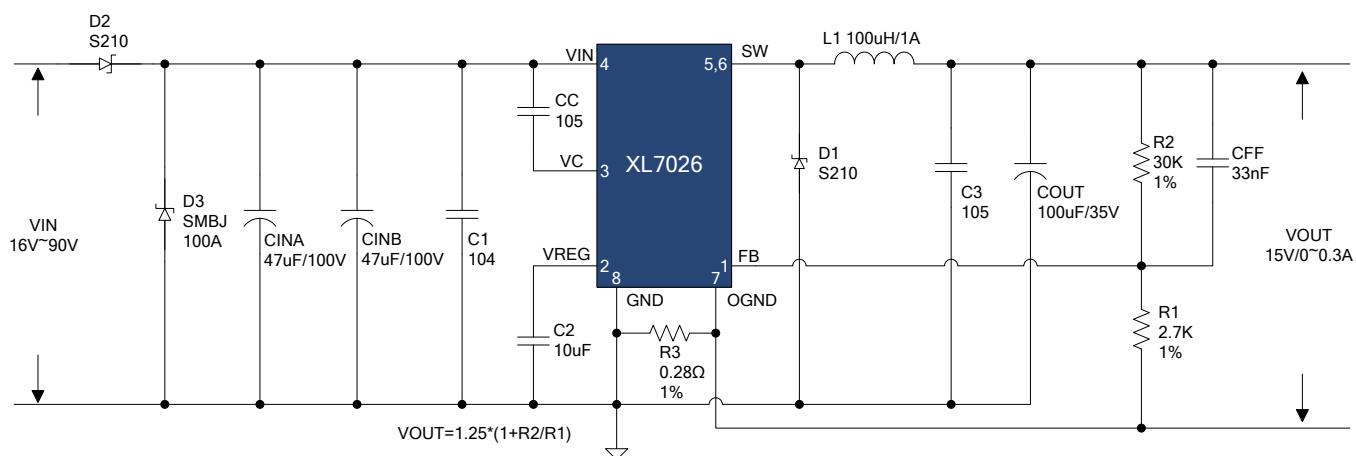

## 引脚介绍

引脚号	引脚名称	引脚描述
1	FB	反馈引脚, 通过外部电阻分压网络, 检测输出电压进行调整。参考电压为 1.25V。
2	VREG	芯片供电引脚, 需要在 VREG 与 GND 之间并联 10uF 电容以消除噪声; 对地允许加 7V 到 9V 外部电压以减小内部功耗。
3	VC	内部电压调节旁路电容引脚, 需要在 VC 与 VIN 之间并联 1uF 电容。
4	VIN	电源输入引脚, 需要在 VIN 与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。
5,6	SW	功率开关输出引脚。
7	OGND	输出接地引脚。
8	GND	接地引脚。

## 物料清单

序号	数量	参考序号	说明	生产商型号	生产商
1	1	C1	0.1uF,100V,Ceramic,X7R,0805	C2012X7R2A104K	TDK
2	1	C2	10uF,25V,Ceramic,X7R,1206	C3216X7R1E106K	TDK
3	2	C3,CC	1uF,50V,Ceramic,X7R,0805	C2012X7R1H105K	TDK
4	1	CFF	33nF,50V,Ceramic,X7R,0603	C1608X7R1H333K	TDK
5	2	CINA,CINB	47uF,100V,Electrolytic,8*16	YXJ-100V-47uF	Rubycon
6	1	COUT	100uF,35V,Electrolytic,6.3*11	YXJ-35V-100uF	Rubycon
7	2	D1,D2	100V,2A,Schottky,SMB	S210	ONSEMI
8	1	D3	100V,600W,TVS,SMB	SMBJ100A	DIODES
9	1	L1	100uH,1A,Inductor,13*7	CS102125-T39	Hulsin
10	1	R1	2.7KΩ,1%,1/16W,Thick Film,0603	RC0603xR-072701L	Yageo
11	1	R2	30KΩ,1%,1/16W,Thick Film,0603	RC0603xR-073002L	Yageo
12	2	R3,R4	0.56Ω,1%,1/4W,Thick Film,1206	RC1206xR-070R56L	Yageo
13	1	U1	150KHz,0.6A,100V,BUCK DC/DC Converter,SOP8-EP	XL7026	XLSEMI


备注: 1.D2 用于输入防反接保护;  
 2.CINA、D3 用于输入尖峰电压吸收;  
 3.若系统持续工作电压超过 70V, D1 需改用耐压 150V 肖特基。

## 性能数据


转换效率 ( 不包含输入防反接部分电路 )

VIN=24V					VIN=36V				
VIN(V)	IIN(A)	VOUT(V)	IOUT(A)	EFF(%)	VIN(V)	IIN(A)	VOUT(V)	IOUT(A)	EFF(%)
24.26	0.071	15.213	0.1	88.32	36.26	0.051	15.230	0.1	82.36
24.26	0.136	15.199	0.2	92.13	36.26	0.096	15.219	0.2	87.44
24.25	0.201	15.199	0.3	93.55	36.25	0.141	15.221	0.3	89.34
VIN=48V					VIN=60V				
VIN(V)	IIN(A)	VOUT(V)	IOUT(A)	EFF(%)	VIN(V)	IIN(A)	VOUT(V)	IOUT(A)	EFF(%)
48.27	0.041	15.238	0.1	77.00	60.28	0.036	15.252	0.1	70.28
48.27	0.076	15.223	0.2	82.99	60.28	0.065	15.240	0.2	77.79
48.26	0.111	15.214	0.3	85.20	60.27	0.092	15.224	0.3	82.37
VIN=72V					VIN=84V				
VIN(V)	IIN(A)	VOUT(V)	IOUT(A)	EFF(%)	VIN(V)	IIN(A)	VOUT(V)	IOUT(A)	EFF(%)
72.28	0.032	15.260	0.1	65.98	84.29	0.027	15.286	0.1	67.17
72.28	0.058	15.285	0.2	72.92	84.29	0.053	15.333	0.2	68.64
72.28	0.082	15.274	0.3	77.31	84.29	0.074	15.370	0.3	73.92


转换效率:

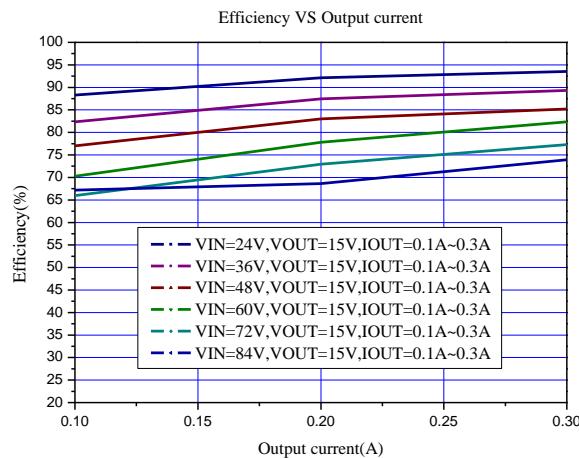


线性调整率和负载调整率:

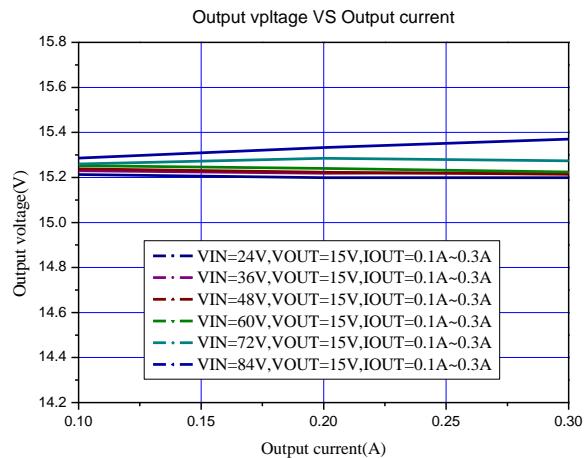

热插拔上电输出电压波形:

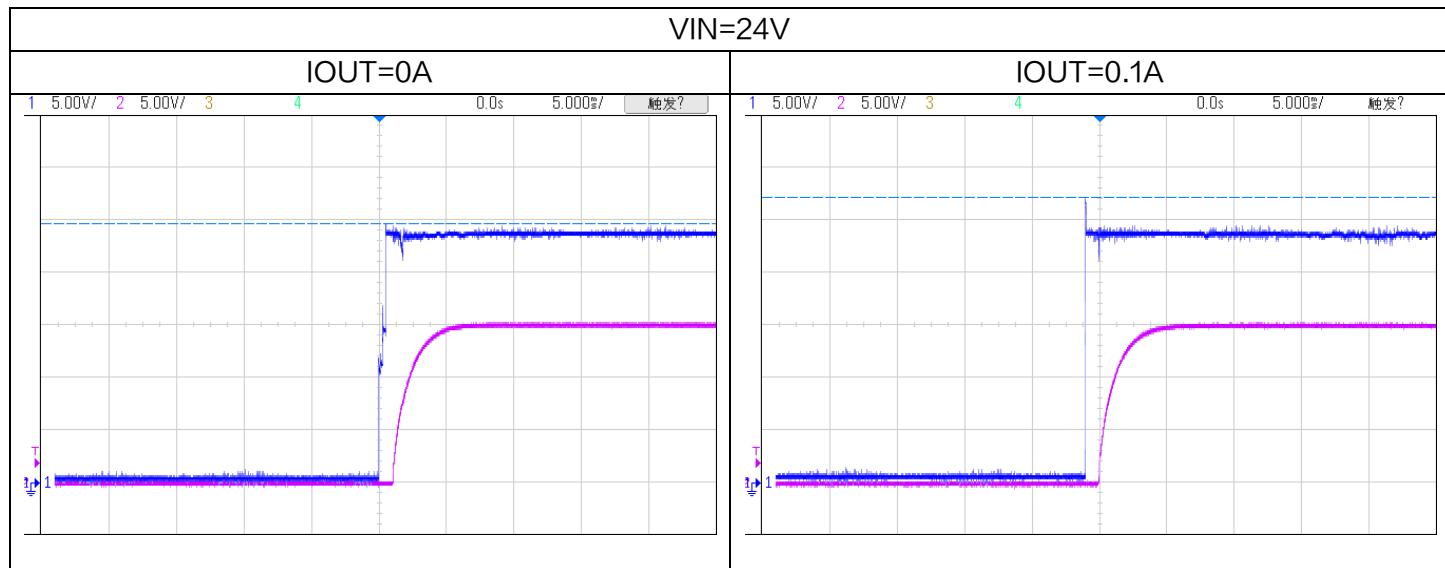

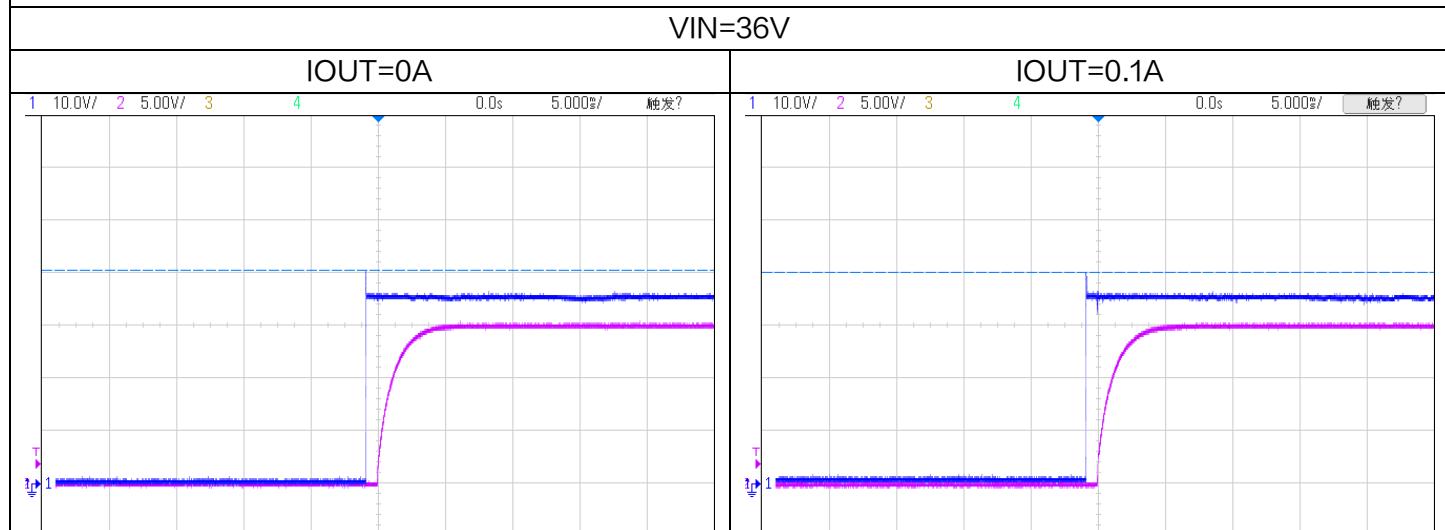
蓝色通道: 输入电压波形, 5V/格; 紫色通道: 输出电压波形: 5V/格; 秒格: 5mS/格。




## XL7026 DEMO board manual

版 本: 1.1


页 数: 第 4 页, 共 7 页

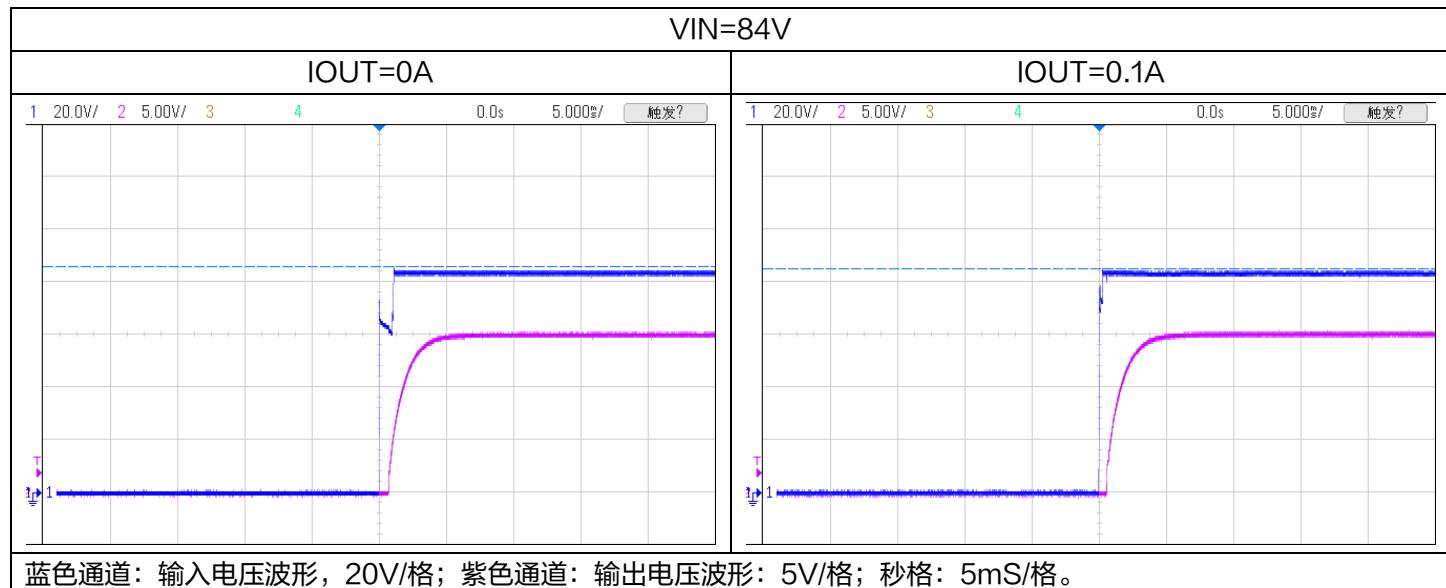


短路撤销后输出电压波形:

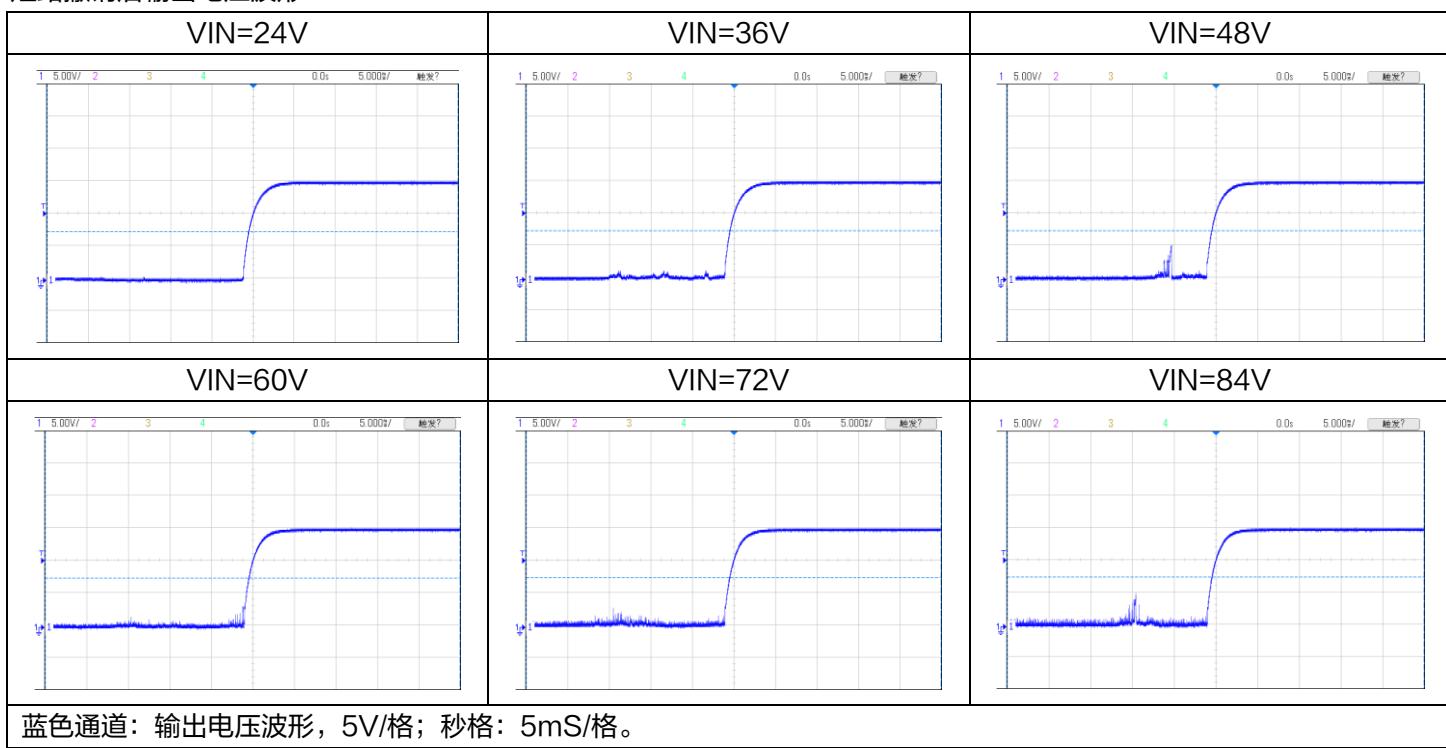


## DEMO 实物图

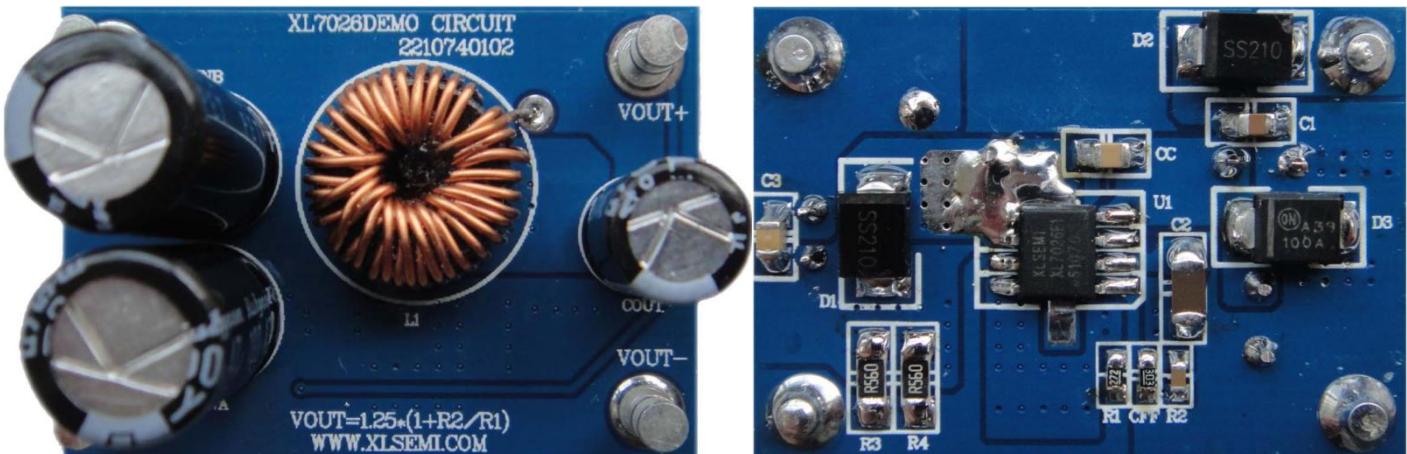

## PCB 布局

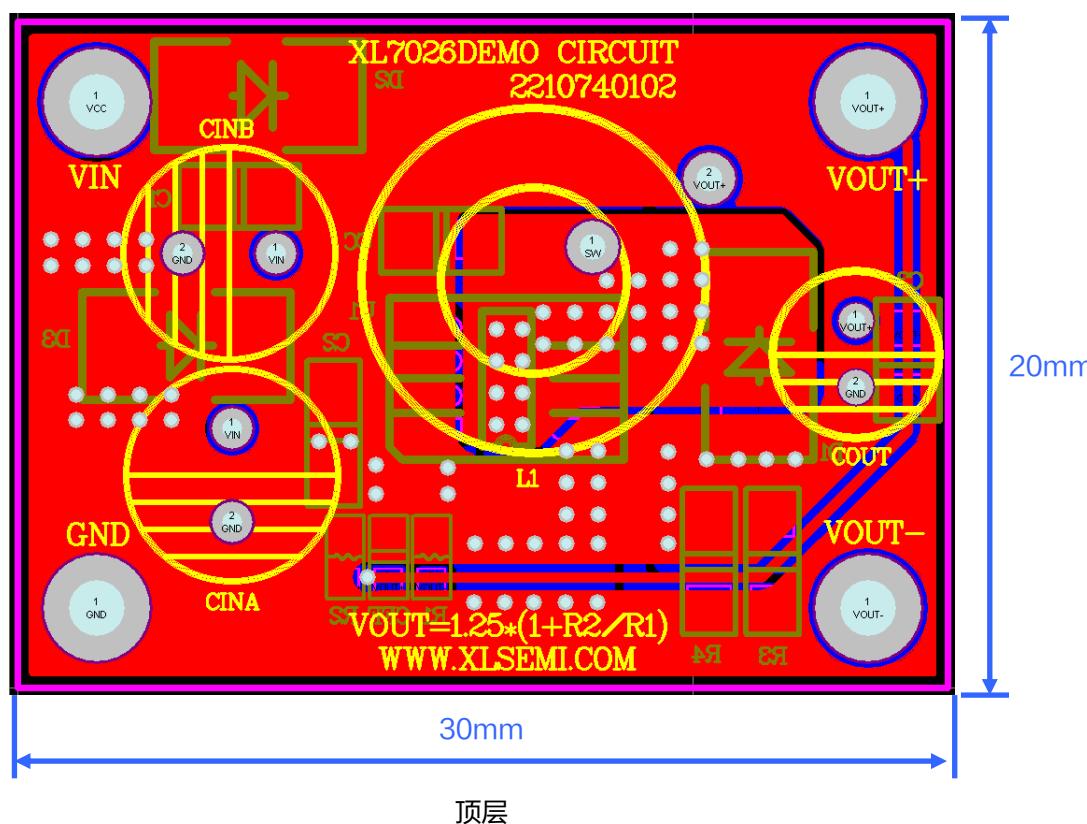

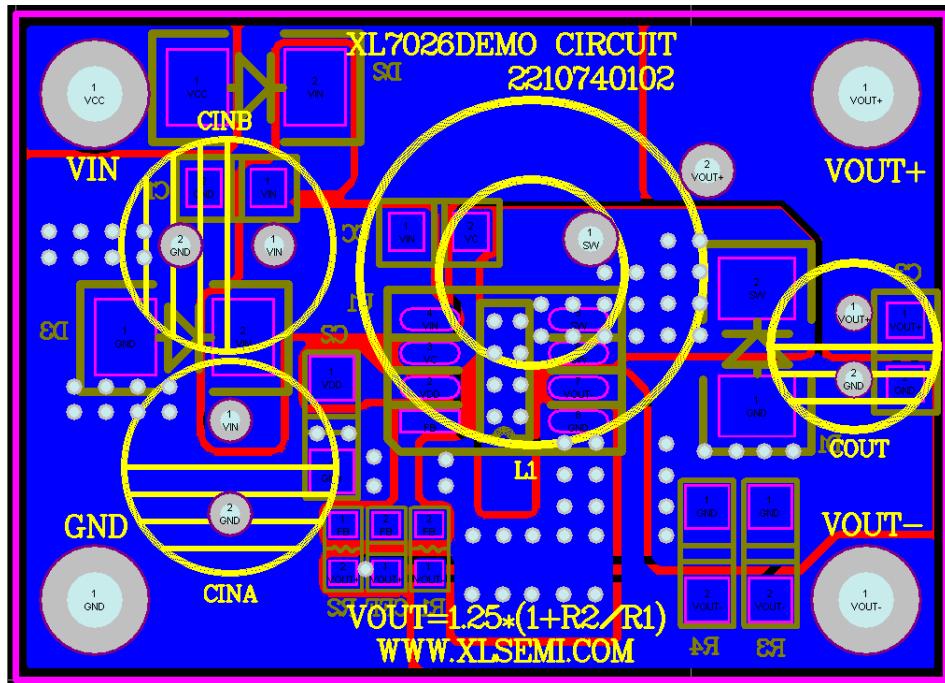

底层

## 应用信息

### 输入电容选择

在连续模式中, 转换器的输入电流是一组占空比约为  $V_{OUT}/V_{IN}$  的方波。为了防止大的瞬态电压, 必须采用针对最大 RMS 电流要求而选择低 ESR(等效串联电阻)输入电容器。对于大多数的应用, 1 个  $10\mu F$  的输入电容器 ( 高电压输入热插拔上电时会产生较大幅度尖峰电压, 需要加大输入电容容量进行吸收 ) 就足够了, 它的放置位置尽可能靠近 XL7026 的位置上。最大 RMS 电容器电流由下式给出:

$$I_{RMS} \approx I_{MAX} * \frac{\sqrt{V_{OUT}(V_{IN}-V_{OUT})}}{V_{IN}}$$

其中, 最大平均输出电流  $I_{MAX}$  等于峰值电流与  $1/2$  峰值纹波电流之差, 即  $I_{MAX}=I_{LIM}-\Delta I_{L}/2$ 。在未使用陶瓷电容器时, 还建议在输入电容上增加一个  $0.1\mu F$  至  $1\mu F$  的陶瓷电容器以进行高频去耦。

### 输出电容选择

在输出端应选择低 ESR 电容以减小输出纹波电压, 一般来说, 一旦电容 ESR 得到满足, 电容就足以满足需求。任何电容器的 ESR 连同其自身容量将为系统产生一个零点, ESR 值越大, 零点位于的频率段越低, 而陶瓷电容的零点处于一个较高的频率上, 通常可以忽略, 是一种上佳的选择, 但与电解电容相比, 大容量、高耐压陶瓷电容会体积较大, 成本较高, 因此使用  $0.1\mu F$  至  $1\mu F$  的陶瓷电容与低 ESR 电解电容结合使用是不错的选择。

输出电压纹波由下式决定:

$$\Delta V_{OUT} \approx \Delta I_{L} * \left[ ESR + \frac{1}{8 * F * C_{OUT}} \right]$$

式中的 F: 开关频率,  $C_{OUT}$ : 输出电容,  $\Delta I_{L}$ : 电感器中的纹波电流。

### 电感选择

虽然电感器并不影响工作频率, 但电感值却对纹波电流有着直接的影响, 电感纹波电流  $\Delta I_{L}$  随着电感值的增加而减小, 并随着  $V_{IN}$  和  $V_{OUT}$  的升高而增加。用于设定纹波电流的一个合理起始点为  $\Delta I_{L}=0.3*I_{LIM}$ , 其中  $I_{LIM}$  为峰值开关电流限值。为了保证纹波电流处于一个规定的最大值以下, 应按下式来选择电感值:

$$L = \frac{V_{OUT}}{F * \Delta I_{L}} * \left[ 1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}} \right]$$

### 续流二极管

续流二极管建议使用肖特基二极管, 比如 S210 ( 若系统持续工作电压超过  $70V$ , D1 建议选用 S215 )。它的额定值为平均正向电流  $2A$  和反向电压  $100V$ 。 $1A$  电流下典型正向电压为  $0.56V$ 。该二极管仅在开关关断期间有电流流过。峰值反向电压等于稳压器的输入电压。在正常工作时平均正向电流可计算如下:

$$I_{D(AVG)} = \frac{I_{OUT}(V_{IN}-V_{OUT})}{V_{IN}}$$

### PCB 布局指南

1.  $V_{IN}$ 、 $GND$ 、 $SW$ 、 $V_{OUT}$  等功率线, 粗、短、直;
2.  $FB$  走线远离电感与肖特基等开关信号地方, 建议使用地线包围;
3. 输入陶瓷电容靠近芯片  $V_{IN}$  与  $GND$  引脚, 电解电容正极靠近芯片  $V_{IN}$  引脚, 负极靠近肖特基阳极。